Микросхема стабилизатора напряжения закреплена на том же основании—теплоотводе через изолирующую теплопроводящую прокладку и на возможно большем расстоянии от светодиодной матрицы.

Включают лампу в прикуриватель с помощью стандартного автомобильного штекера, имеющегося в широкой продаже. Длина соединяющих проводов — на ваше усмотрение. На этапе проектирования мне показалось достаточным 4 м. Однако позже пришлось всё же нарастить длину проводов до 5...6 м. Можно и ещё её увеличить, но при этом следует помнить, что на проводах падает напряжение, поэтому их сопротивление должно быть малым, и при длине 10 м площадь сечения провода должна быть не менее 3 мм².

Не стоит забывать, что автомобильный аккумулятор не следует разряжать до напряжения менее 11 В. Вычитая минимальное падение напряжения на микросхеме стабилизатора 2 В, даже при глубоко разряженной батарее мы всё ещё сможем получить не менее 9 В. От полностью заряженного аккумулятора лампа в состоянии работать непрерывно не менее 100 ч.

Настройка электронной части лампы сводится к установке тока через светодиодную матрицу в интервале 0,4...0,5 А подбором диода с нужным прямым падением напряжения на нём. Напомню, что в моём варианте выбран ток 0,4 А. При таком токе, даже в жаркую погоду, теплоотвод не нагревался до температуры более 65 °C. В полевых условиях при наличии ветра устройство чувствует себя ещё более комфортно.

Объём лампы мал — всего 50 см³, что сопоставимо с двумя коробками спичек. Такими параметрами может похвастать не каждый промышленный образец. Благодаря предельной простоте

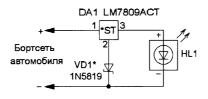


Рис. 4

конструкции и отсутствию необходимости в специальной механической обработке деталей время на её изготовление заняло у меня около двух часов.

Учитывая, что светодиодная матрица и интегральный стабилизатор, как зонтом, закрыты светоотражающей крышкой, никаких дополнительных мер по влагозащите не предпринималось. Конечно, места паек можно залить силиконовым герметиком. Но каков в этом реальный смысл? Напряжение 12 В для человека абсолютно безопасно, корпус лампы полностью изолирован от токоведущих проводников и контактов благодаря применению термоусаживаемых трубок. Заливка компаундами лишь затруднит доступ к деталям в случае ремонта. От короткого замыкания в лампе и соединительных проводах аккумулятор защищает штатный предохранитель, встроенный в автомобильный штекер.

При налаживании лампы, пожалуйста, не смотрите прямо на светодиодную матрицу. Она хоть и не лазер и не травмирует орган зрения, но глазу потребуется от одной до нескольких минут для восстановления чёткости изображения. Поэтому при установке рабочего тока разворачивайте лампу так, чтобы на вас попадало минимум излучаемого света. В полностью готовом виде лампа уже не оказывает такого ослепляющего воздействия.

Лампа проверена в реальных условиях, на которые и проектировалась. Вот уже более полутора лет служит автору верой и правдой.

От редакции. Для повышения устойчивости работы микросхемы стабилизатора напряжения на его входе надо установить конденсатор ёмкостью 0,33...1 мкФ (серии К73, К10-17).

Викторина "Arduino:

программная часть-10"

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

как известно, прогноз погоды от Гидрометцентра составляется для обширных территорий. Но на местном уровне погода может отличаться массой нюансов. Поэтому неудивительно, что люди склонны к приобретению индивидуальных метеостанций. Каждая из них содержит несколько погодных датчиков. Например, термометр (измеритель температуры воздуха), барометр (измеритель атмосферного давления), гигрометр (измеритель относительной влажности воздуха), анемометр (измеритель направления и скорости ветра) и т. д.

В радиолюбительской практике погодные датчики не сложно подключить к микроконтроллерам (МК), а значит, и к платам Arduino различных модификаций. Для связи МК с датчиками используют аналоговые и цифровые интерфейсы. В первом случае


информация передаётся в виде постоянного напряжения, пропорционального измеряемому метеорологическому параметру. Во втором случае информация зашифровывается в кодовых посылках лог. 0 и лог. 1, которые передаются через одно-, двух- и многопроводную линию связи.

В таблице показаны схемы подключения к Arduino различных погодных датчиков (сверху вниз): температуры, наличия дождя, относительной влажности воздуха, уровня ультрафиолетового излучения. Функционал и схемотехника подключения датчиков выбраны такими, чтобы проанализировать малозаметные, на первый взгляд, детали. К каждой схеме справа прилагаются два скетча, на которых проверяется работоспособность. Названия скетчей указаны в нижних строках программ.

Проекты скомпилированы в среде Arduino 1.8.19. Внешние библиотеки функций заимствованы из Интернета по ссылкам: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library, https://github.com/adafruit/Adafruit_SHT31 и https://github.com/adafruit/Adafruit_VEML 6070.

На каждый вопрос викторины следует выбрать ответ 0 или 1, после чего записать его в ряд слева направо в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 692, значит, все ответы правильные.

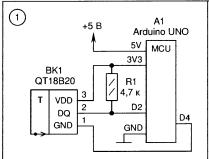
От редакции. Скетчи программ и дополнительные файлы находятся по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/05/arduino10.zip на нашем FTP-сервере.



Для чего датчик ВК1 запитывается от стабилизатора напряжения 3,3 В Ardulino? 0 - для снижения саморазогрева датчика; 1 - для повышения точности измерений (2)#include <DallasTemperature.h> OneWire oneWire(2); // Вывод D2 DallasTemperature sens(&oneWire); DeviceAddress tempD; void printAddr(DeviceAddress dev) { 5 6 7 for (uint8_t i=0; i<8; i++) { if (dev[i] < 16) Serial.print("0"); Serial.print(dev[i], HEX); } } void setup() { pinMode(4, OUTPUT); 9 digitalWrite(4, LOW); 10 Serial.begin(9600); sens.begin(); 11 12 if (sens.getAddress(tempD, 0)) 13 printAddr(tempD); } // "arduino10_2" void loop() { } // длина кода 3440 байт

Как определить, что датчик ВК1 — QT18B20? 0 - по первым цифрам кода ПЗУ в строке 13; 1 - по последним цифрам кода ПЗУ в строке 13 (3) // Цикл вкл. и выкл. датчика ВК1 unsigned long timer; // Счётчик 3 void setup() { pinMode(13, OUTPUT); 4 pinMode(4, OUTPUT); } // D4=лог. 1 5 void loop() { digitalWrite(4, 0); 6 7 if (millis() - timer > 100) digitalWrite(13, 0); // Выкл. "L" delay(750); // Имитатор измер. t [oC] timer = millis(); // Текущее время digitalWrite(13, 1); // Вкл. "L" 9 10 digitalWrite(4, 1); // Выкл. датчик 11 12 while (millis() - timer < 10000); 13 timer = millis(); } // Текущее время // Файл "arduino10_3.ino", 1122 байт 14

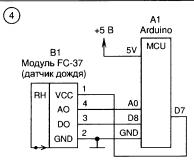С каким периодом мигает светодиод "L" Arduino?
0 - примерно 10,75 с;
1 - примерно 10,85 с



Можно ли аналоговым сигналом АО сымитировать цифровой сигнал DO для порогового определения наличия дождя? 0 - можно:

1 - нельзя

(5) // "Аналоговый" датчик дождя 2 int hum; // Относительная влажность int rain = 400; // Порог дождя void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(7, OUTPUT); } // Питание 5 6 digitalWrite(7, HIGH); // Вкл. датчик 8 delay(10); // Стабилизация питания 9 hum = analogRead(A0); // Чтение if (hum < rain) Serial.print("Rain! "); 10 Serial.println(hum); // Печать 11 digitalWrite(7, LOW); // Выкл. датчик delay(2000); // Пауза 2 с 12 13 // Файл "arduino10_5.ino", 2278 байт


В каком интервале изменяется переменная "hum" в строке 9 при чтении АЦП по входу А0? 0 - от 0 до 1023;

1 - от 0 до 1000-1005

(6) // "Цифровой" датчик дождя void setup() { 2 pinMode(Ť, OUTPUT); // Питание 3 4 Serial.begin(9600); // 9600 бод 5 6 void loop() { digitalWrite(7, HIGH); // Вкл. датчик 7 delay(10); // Стабилизация питания int val = digitalRead(8); // Чтение 9 digitalWrite(7, LOW); // Выкл. датчик 10 if(val) Serial.println("No rain"); // Cyxo 11 12 else Serial.println("Rain!"); // Дождь 13 delay(2000); // Пауза 2 c // Файл "arduino10_6.ino", 2112 байт

Можно ли включать и выключать датчик В1 уровнями с линии А0, настроенной на выход? 0 - можно, изменив строки 7, 10:

1 - нельзя из-за конфликта уровней

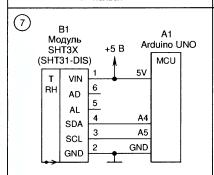

Чем лучше заменить датчик температуры и влажности SHT31-DIS в модуле B1? 0 - датчиком SHT30-DIS;

0 - датчиком SHT30-DIS; 1 - датчиком SHT35-DIS (8) // Сканер адресов на шине I2C #include <Wire.h> // Библиотека I2C 3 void setup() { 4 Wire.begin(); // Инициализация 5 Serial.begin(9600); // 9600 бод 6 7 void loop() { // Перебор адресов I2C 8 for(byte adr = 1; adr < 127; adr++) { 9 Wire.beginTransmission(adr); 10 if (Wire.endTransmission() == 0) { 11 Serial.println(adr, HEX); } 12 ́delay(4000); // Пауза 4 с 13 // Файл "arduino10_8.ino", 3648 байт 14

Что будет, если во время работы Arduino закоротить в модуле В1 выводы AD и VIN?


0 - ничего не произойдёт;

1 - показания в строке 11 изменятся

 $^{(9)}$ // Температура и влажность SHT31 #include <Wire.h> 3 #include "Adafruit_SHT31.h" Adafruit SHT31 sht=Adafruit SHT31() void setup() { 5 Serial.begin(9600); // 9600 бод 6 sht.begin(0x44); } // Адрес I2C 0x44 8 void loop() { 9 float t = sht.readTemperature(); 10 float h = sht.readHumidity(); Serial.print("t="); Serial.println(t); Serial.print("h="); Serial.println(h); 11 12 Serial.println(); delay(2000); 13 } // Файл "arduino10_9.ino", 7482 байт 14

Какие числа температуры и влажности относятся к зоне комфорта в тёплое время в помещениях? 0 - строка 11=24, строка 12=42;

1 - строка 11=29, строка 12=32

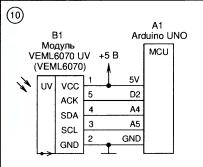

Обязательно ли использовать сигнал АСК для получения данных об УФ-излучении? 0 - обязательно;

1 - не обязательно



Какому индексу ультрафиолета соответствует число 100 при печати в строке 12? 0 - от 0 до 2; 1 - от 3 до 5 (12) // Порог УФ-излучения (сигнал АСК) #include <Adafruit_VEML6070.h> #define ACK_PIN (2) // Вывод D2 3 Adafruit_VEML6070 uv = Adafruit_VEML6070(); void setup() { 6 7 Serial.begin(9600); // 9600 бод 8 uv.begin(VEML6070_4_T); // 500 мс uv.setInterrupt(true,0); // Вкл. прерыв while(digitalRead(ACK_PIN)) { 10 11 Serial.print("UV light: ") 12 Serial.println(uv.readUV()); } } void loop() { } // Зацикливание //Файл "arduino10 12.ino", 4498 байт

При каком пороге УФ-излучения произойдёт зацикливание программы в строке 13? 0 - больше 102 в строке 12; 1 - больше 145 в строке 12