DD1.2. Так происходит управление светильником.

Все детали размещены на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм. Чертёж платы и размещение на ней элементов показаны на рис. 6. Применены конденсаторы К50-35 или импортные, светодиод желательно выбрать из серии обычных зелёного свечения диаметром корпуса 3 мм. а не сверхъярких, чтобы он светил не очень сильно. Остальные элементы как в предыдущей конструкции. На плате между излучающим диодом и фототранзистором надо установить непрозрачную перегородку из пластмассы. Она не должна быть слишком высокой, чтобы не уменьшилась чувствительность оптопары. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 7.

Возможно, потребуется подборка резистора R2, чтобы получить требуемую чувствительность.

Плату каждого из этих выключателей надо поместить в прозрачный пласт-массовый корпус подходящего размера. Печатная плата рассчитана для размещения в корпусе от драже "Тик-так" (рис. 8). Обратите внимание, что фотокамера зафиксировала излучение излучающего ИК-диода. Выключатель дол-

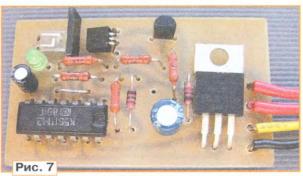




Рис. 8

жен срабатывать при приближении или прикосновении пальца (или другого предмета, например полотенца, посуды или столового прибора) к корпусу выключателя в месте расположения оптопары, которое подсвечивает светодиод HL1.

Выключатель можно разместить в удобном месте, закрепив его с помощью

двухсторонней липкой ленты (скотча).

Использовать этот выключатель можно для управления другими устройствами, в том числе и мощными, которые питаются напряжением 10...15 В.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. **Нечаев И.** Модуль таймера C005 и конструкции на его основе. Радио, 2021, № 6, с. 58—62; № 7, с. 55—58.
- 2. Инфракрасный датчик движения HC-SR501. URL: https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/infrakrasnyj-datchik-dvizheniya-hc-sr501/(23.07.22).
- 3. Инфракрасный датчик препятствий HW-006. URL: https://igostech.biz/product/infrakrasnyj-datchik-prepyatstvij-hw-006-tcrt5000-dlya-arduino/ (23.07.22).
- 4. TCRT5000, TCRT5000L. URL: https://static.chipdip.ru/lib/286/DOC011286125.pdf (23.07.22).
- $5. \ \mathsf{IRLB3034.} \mathsf{URL:} \ \textbf{https://static.chipdip.} \\ \textbf{ru/lib/300/DOC000300294.pdf} \ (23.07.22).$
- 6. **Нечаев И.** Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А. — Радио, 2003, № 5, с. 53, 54.

**От редакции**. Чертежи печатных плат имеются по адресу **ftp:**//**ftp.radio.ru/pub**/ **2022/09/sens.zip** на нашем FTP-сервере.

## Викторина "Arduino: программная часть-12"

Р. СЕРГЕЕНКО, г. Гомель, Беларусь

одули семейства Arduino и их аналоги всё чаще применяются при разработке контрольно-испытательных, измерительных и технологических стендов. Как правило, это единичное уникальное производство на уровне рацпредложения, которое допускает индивидуальную юстировку, программную калибровку, подбор элементов. Радиолюбители тоже могут поэкспериментировать в этом направлении, в частности, при создании самодельных тестеров радиодеталей.

На платформе Arduino известны разработки измерителей электрических параметров: диодов, транзисторов, микросхем, конденсаторов, резисторов и т. д. Существуют конструкции мультитестеров, где автоматически распознаётся тип элемента, а также определяются его сопротивление, ёмкость, индуктивность, добротность, ESR.

Предлагается разработать на базе Arduino тестер маломощных электромеханических реле с номинальным напряжением 5 В. Полная схема тестера будет синтезирована из отдельных функциональных узлов. Процесс измерения, в целях упрощения, будет полуавтоматическим с применением цифрового мультиметра и компьютера.

Поскольку каждый узел отвечает за измерение отдельного параметра (группы параметров), налаживание проще всего производить короткими скетчами, которые в дальнейшем будут "сшиваться" в одной большой программе.


В таблице показаны схемы узлов такого тестера, на которых можно отработать следующие измерения (сверху

вниз): быстродействие (время срабатывания и отпускания), параметры катушки реле, сопротивления замкнутых контактов, напряжений включения и выключения.

К каждой схеме справа прилагаются два скетча, на которых проверяется работоспособность. Проекты скомпилированы в среде Arduino 1.8.19. Названия скетчей указаны в нижних строках программ.

На каждый вопрос викторины следует выбрать ответ 0 или 1, после чего записать их в ряд слева направо в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 2133, значит, все ответы правильные.

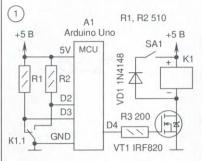От редакции. Скетчи программ находятся по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/ 09/arduino12.zip на нашем FTP-сервере.



Какое напряжение должен выдерживать транзистор VT1 между стоком и истоком? 0 - Vcи > 40 B 1 - Vcи > 400 B


// Время выключения реле К1, мкс volatile unsigned long stime = 0; 3 volatile unsigned long time old = 0; 4 void RL() { stime=micros() - time\_old; } 5 void setup() { Serial.begin(9600); 6 pinMode(4, 1); digitalWrite(4, 1); Serial.println("Start:"); delay(1000); attachInterrupt(0,RL,RISING); 8 9 time old = micros(); 10 digitalWrite(4, LOW); delay(500); 11 Serial.print("Shutdown time[us] = "); 12 Serial.println(stime); } 13 void loop() { } // Файл "arduino12 2.ino", 2440 байт 14

Когда время выключения "stime" [мкс] больше? 0 - при замыкании переключателя SA1; 1 - при размыкании переключателя SA1

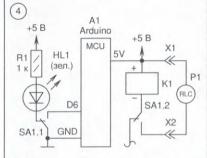5)

3 // Тест "дребезга контактов" реле int tb = 2: // "Bounce time". мс 2 void setup() { Serial.begin(9600); 3 Serial.println("\nStart:"); 4 pinMode(4, OUTPUT); // D4=выход 5 6 delay(500); digitalWrite(4, HIGH); while(digitalRead(3)==0); // Oпpoc delay(tb); // Допусковая задержка for(int a=15000; a>0; a--) { 8 9 if (digitalRead(3)==0) tb=9999; } 10 11 Serial.println("Bounce time < ' + (String)tb + " ms"); } 12 void loop() { 13 } // Файл "arduino12 3.ino", 3784 байт 14

Что тестируется в скетче? 0 - "дребезг контактов" при их размыкании; 1 - "дребезг контактов" при их замыкании




Какой логический уровень будет считываться с вывода D6 Arduino в режиме измерения индуктивности прибором Р1? 0 - лог. 0;

// Информационное меню омметра 2 void setup() { 3 Serial.begin(9600); // 9600 бод Serial.println("Установите тумблер \ 4 S1 в правое по схеме положение."); 5 Serial.println("Подключите омметр\ 6 к гнёздам X1, X2."); Serial.println("Сверьте результат:\ 8 \n\tРеле 5 В/140 мВт - норма 178 \ 9 Ом +- 10%.\n\tРеле 5 В/200 мВт -10 норма 120 Ом +- 10%.\n\tРеле 5 В/\ 11 360 мВт - норма 70 Ом +- 10%."); } 12 13 void loop() { // Файл "arduino12 5.ino", 1876 байт

Что изменится, если в Arduino IDE выбрать пункт "Исправить кодировку и перезагрузить"? 0 - текст кириллицы не изменится; 1 - текст кириллицы нельзя будет прочитать

6 // Индуктивность катушки реле void setup() { 2 Serial.begin(9600); // 9600 бод 3 digitalWrite(6, HIGH); // "pull-up" D6 Serial.println("1) Установите тумбле\ 5 р S1 в правое по схеме положение."); 6 while(digitalRead(6)); // Опрос D6 Serial.println("2) Измерьте индукт\ 8 ивность катушки реле на гнёздах X1\ , X2.\n3) Отключите измеритель инд\ 10 vктивности.\n4) Переведите тумблер\ 11 12 S1 в левое по схеме положение."); } 13 void loop() { } // Файл "arduino12 6.ino", 2144 байт

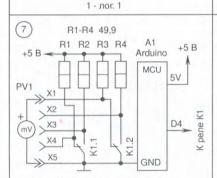Зачем нужны данные об индуктивности катушки реле К1 (строки 8-10)? 0 - для сверки с техническими параметрами; 1 - для компьютерного моделирования



Между какими гнёздами надо измерять падение напряжения на замкнутых контактах реле К1.1, К1.2? 0 - X1-X5; X1-X4; X1-X3; X1-X2; 1 - X1-X5; X2-X5; X3-X5; X4-X5


8 / Сопротивление контактов К1.2 void setup() { 2 pinMode(4, OUTPUT); // D4=выход 3 Serial.begin(9600); // 9600 бод Serial.println("\nConnect a voltmeter \ between X1-X5. Press <1>, <Enter>"); } 6 void loop() while(!Serial.available()); // Onpoc int a = Serial.read(); // Чтение digitalWrite(4, HIGH); delay(1000); 10 digitalWrite(4, LOW); delay(1000); Serial.println("If V<5 mV, then \ 12 R<50 mOhm. Press <1>, <Enter>") 13 // Файл "arduino12 8.ino", 2098 байт

Что будет, если вместо нажатия <1>, <Enter> в строке 6 нажать <1>, <2>, <3>, <Enter>?
0 - текст: "If V<5 mV..." появится один раз;
1 - текст: "If V<5 mV..." появится три раза

9 / Расчёт сопротивления контактов 2 void setup() { 3 pinMode(4, OUTPUT); // D4=выход 4 digitalWrite(4, HIGH) Serial.begin(9600); // 9600 бод 5 Serial.println("Подключите вольтме\ 6 тр к гнёздам, введите измеренное н\ 8 апряжение [мВ] и нажмите <Enter>"); 9 while(Serial.available() == 0); 10 int relay = Serial.parseInt() \* 10; 11 Serial.print("R[MOM] = "); Serial.println(relay); } 12 13 void loop() {
} // Файл "arduino12 9.ino", 2546 байт

Что будет напечатано, если ввести с клавиатуры не целое, а дробное число милливольт 2,57?

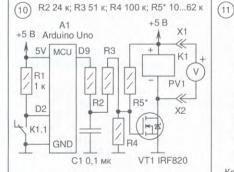0 - текст: "R[мОм] = 20"; 1 - текст: "R[мОм] = 2570"



В чём назначение резистора R3? 0 - улучшение фильтрации напряжения; 1 - совместимость со схемой из вопроса 1

// Напряжение включения Vpick-up void setup() { int a=0; char flag=0; 2 3 Serial.begin(9600); // 9600 бод 4 Serial.println("\nStart:"); 5 pinMode(9, OUTPUT); // Порт D9 TCCR1A = 0b00000001; // 62,5 кГц 6 7 TCCR1B = 0b00001001; // 8-бит 8 while((!flag) && (a!=255)) + 9 analogWrite(9, a++); delay(40); 10 if(!digitalRead(2)) flag++; } if(!flag) Serial.println("Error!"); else Serial.println("Vpick-up ="); } 12 13 void loop() { } //Файл "arduino12\_11.ino", 2268 байт

Как надо изменить строку 9, чтобы подобрать оптимальное сопротивление резистора R5\*? 0 - analogWrite(9, 0); delay(40); 1 - analogWrite(9, a++); delay(400);

(12) // Напряжение выключения Vdrop-out void setup() { int a=255; char flag=0; 3 Serial.begin(9600); // 9600 бод Serial.println("\nStart:"); 5 pinMode(9, 1); digitalWrite(9, 1); 6 TCCR1A = 0b00000001; // 62,5 кГц TCCR1B = 0b00001001; delay(1000); 8 while((!flag) && (a!=0)) 9 analogWrite(9, a--); delay(30); 10 if(digitalRead(2)) flag++; } if(!flag) Serial.println("Error!") 11 12 else Serial.println("Vdrop-out ="); } 13 void loop() { 14 } //Файл "arduino12\_12.ino", 2322 байт

> Через какое время на экране монитора появится сообщение "Error!"? 0 - меньше, чем через 8 с: 1 - больше, чем через 8 с