ляет "вычерпать" энергию батареи почти полностью.

Все дополнительные элементы установлены на односторонней печатной плате, чертёж которой показан на рис. 5. Применены резистор R1 и конденсаторы для поверхностного монтажа типоразмера 1206, резистор н2 токоограничивающий резистор светильника, диод -любой быстродействующий Шоттки, дроссели - силовые серии VLCF5028Т или SLF10145T, но можно применить и выводные с допустимым током не менее 0,5 А. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 6. Плата приклеена к батарей-

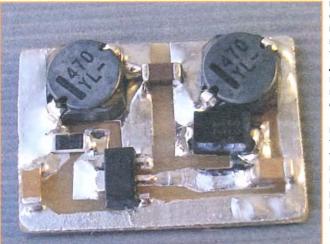


Рис. 6

ному отсеку внутри корпуса светильника (**рис. 7**). Предварительно надо отсоединить штатный выключатель светильника от платы со светодиодами, перерезав печатный проводник, и провести монтаж изолированным проводом в соответствии с рис. 4.

В зависимости от желаемой яркости свечения сопротивление резистора R2 можно увеличить, уменьшить или исключить его совсем, установив взамен него проволочную перемычку. С уменьшением сопротивления яркость увеличивается.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. **Нечаев И.** Sepic в светодиодном фонаре. Радио, 2020, № 10, с. 62—64.
- 2. BL8530. PFM STEP-UP DC/DC CONVERTER WITH HIGH EFFICIENCY AND LOW NOISE. URL: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/469766/BELLING/BL8530.html (15.08.20).
- 3. BL8530C. HIGH EFFICIENCY, LOW SUPPLY CURRENT, MULTI-FUNTION STEP-UP DC/DC CONTROLLER. URL: http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&id=570214&type=post (15.08.20).
- 4. **Нечаев И.** Преобразователи напряжения на микросхеме BL8530 и устройства на их основе. Радио, 2019, № 7, с. 57—60.
- 5. **Нечаев И.** Супервизоры, сигнализаторы и ограничители рязрядки на микросхеме BL8530. Радио, 2020, № 8, с. 57, 58.

От редакции. Чертёж печатной платы в форматt Sprint LayOut размещён по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2020/11/sepic2. zip на нашем сервере.



Викторина "Arduino:

программная часть"

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

Современному радиолюбителю по жизни суждено быть универсалом. Мало того что электрическую схему надо разработать, приобрести радиоэлементы, провести макетирование, развести печатную плату, так зачастую надо ещё написать управ-

ляющую программу для микроконтроллера, провести компиляцию, программирование, отладку кода. Упростить жизнь помогает применение готовых плат, совместимых с Arduino, и множество стандартных скетчей к ним. Arduino — это открытая микроконтроллерная программно-аппаратная платформа. Открытая — потому что схемы и программы не засекречены и имеются в свободном доступе в Интернете. Микроконтроллерная — потому что отладочные платы содержат управляющий микроконтроллер. Изначально применялись только AVR-контроллеры, но теперь используются 8-, 16- и 32-разрядные микроконтроллеры семейств PIC, STM, TMS, Intel и т. д.

Достоинством среды Arduino является низкий порог входа для изучения, доступный радиолюбителям как старшего, так и младшего поколения. На базе Arduino было разработано много конструкций, опубликованных в журналах "Радио", поэтому считается, что с азами программирования, составления и компиляции скетчей читатели уже знакомы.

Вопросы в таблице проиллюстрированы схемами и программами. Группировка идёт по строкам, где к каждой электрической схеме прилагаются свои скетчи с правой стороны. Каждый скетч полностью автономен и будет нормально функционировать на реальных платах Arduino. Большинство скетчей являются переработанными примерами из раздела Examples среды проектирования Arduino IDE, последнюю версию которой (v1.8.13) можно скачать по ссылке https://www.arduino.cc/en/Main/ Software>. В исходных скетчах с целью сокращения объёма были удалены оригинальные комментарии, а также сделаны правки, позволяющие более компактно представить информацию.

На каждый вопрос викторины следует выбрать ответ 0 или 1, после чего записать их в ряд, слева—направо, в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 50537, значит, все ответы правильные.

От редакции. Правильные ответы и пояснения к ним будут даны в следующем номере журнала.

