

рис. 5 показаны зависимости для сопротивлений нагрузок $R_{H^+} = R_{H^-} = 470$ Ом, т. е. при токах нагрузок около 10 мА. Если нагрузка потребляет ток больше этого значения, потребляемый от элемента питания ток превысит 200 мА. В этом случае придётся использовать для её питания гальванический элемент большой ёмкости или применить другую систему питания.

Затем были проведены измерения и для случая, когда токи нагрузок отличаются на порядок. На **рис. 6** показаны зависимости для сопротивлений нагрузок $R_{\text{H}^+} = 470\,$ Ом и $R_{\text{H}^-} = 5,1\,$ кОм. На **рис. 7** показаны зависимости для сопротивлений нагрузок $R_{\text{H}^+} = 5,1\,$ кОм и $R_{\text{H}^-} = 470\,$ Ом.

В результате проведённых экспериментов можно сделать логичный вывод о том, что предложенный вариант двухполярного преобразователя можно с успехом использовать для питания различных устройств, требующих двухполярного питания. Кроме того, в таком преобразователе можно применить и другие микросхемы, предназначенные для построения повышающих однополярных преобразователей напряжения.

Для проведения эксперимента ёмкость всех конденсаторов была выбрана относительно большой — 100 мкФ. Если планируется от этого преобразователя питать нагрузку, потребляющую не более 1...2 мА, ёмкость конденсаторов можно уменьшить в несколько раз.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. BL8530C. HIGH EFFICIENCY, LOW SUPPLY CURRENT, MULTI-FUNTION STEP-UP DC/DC CONTROLLER. URL: https://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=570214 (20.10.20).
- 2. **Нечаев И.** Преобразователи напряжения BL8530 и устройства на их основе. Радио, 2019, № 7, с. 57—60.
- 3. **Нечаев И.** Супервизоры, сигнализаторы и ограничители разрядки на микросхеме BL8530. Радио, 2019, № 8, с. 57, 58.

От редакции. Чертёж печатной платы в формате Sprint LayOut имеется по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2021/01/dual.zip на нашем FTP-сервере.

Викторина

"Arduino:

программная часть-2"

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

Псследования показывают, что программисты тратят больше времени на чтение кода, чем на его написание. Не исключение и платформа Arduino. Здесь, чтобы составить скетч, надо предварительно

разобраться в примерах. База накопленных знаний у "ардуинщиков" исчисляется сотнями тысяч скетчей. Практически к каждой задаче можно подыскать похожее решение, которое уже кем-то опробовано. Ис-

точники информации — официальный сайт разработчиков Arduino <https://www.arduino.cc/>, форумы по электронике, а также архив журнала "Радио" <ftp://ftp.radio.ru/pub/>.

1 - при больших дистанциях >300 см


К платам Arduino могут подключаться не только светодиоды, кнопки, реле, но и достаточно сложные модули, каждый из которых представляет насыщенную электроникой плату, порой со своим микроконтроллером, памятью, датчиками. Выпускаются подобные модули массово, а значит, они стоят дёшево и доступны в приобретении. Для стандартных внешних модулей программистами написаны удобные библиотеки функций, что значительно облегчает составление скетчей. Библиотеки — бесплатные, обращения к функциям деталировки не требуется, поскольку весь модуль

представляется в виде "чёрного яшика".

Вопросы в таблице проиллюстрированы схемами и программами к ним. Группировка идёт по строкам, где к каждой электрической схеме прилагаются скетчи с правой стороны. Каждый скетч автономен и будет нормально функционировать на реальных платах Arduino, например на популярной Arduino UNO. Скетчи, в целях сокращения журнального места, оптимизированы по числу строк (не более 14), в связи с чем кое-где применяется нестандартное структурирование текста. Для своих разработок рекомендуется придерживаться общепринятых в сообществе Arduino правил, перечисленных на сайте <https://alexgyver. ru/lessons/syntax/>, и обязательно с подробными комментариями, в идеале, ко всем строкам программы.

На каждый вопрос викторины следует выбрать ответ 0 или 1, после чего записать их в ряд слева-направо в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 18376, значит, все ответы правильные.

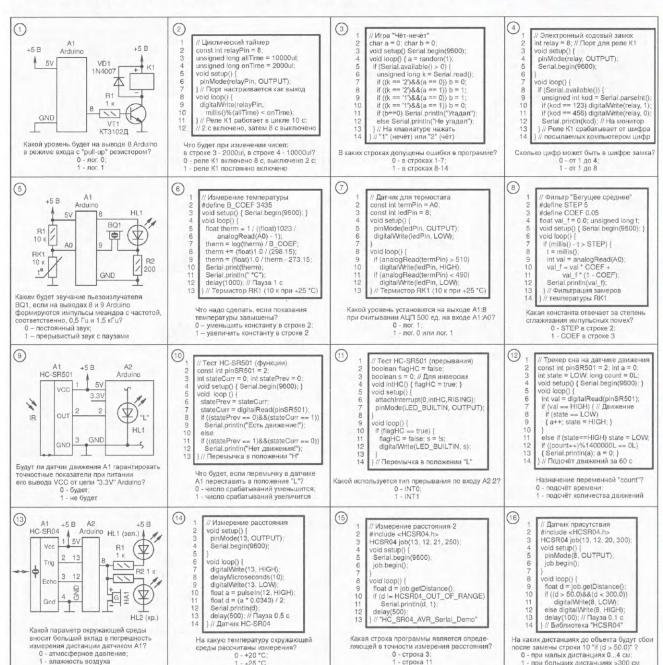От редакции. Правильные ответы и пояснения к ним будут даны в следующем номере журнала.



1 - +25 °C

1 - строка 11